

فهرست مطالب

۹	مقدمه ناشر
۱۰	مقدمه

فصل اول

۱۱	الکترونیک عمومی
۱۱	جريان الکتریکی
۱۱	شدت جريان الکتریکی
۱۲	تعريف رسانایی از دیدگاه جريان الکتریکی
۱۲	رسانا
۱۲	نیمه رسانا
۱۲	عایق
۱۳	پتانسیل الکتریکی
۱۳	اختلاف پتانسیل الکتریکی
۱۳	جهت قراردادی جريان الکتریکی در مدارهای الکتریکی
۱۴	محاسبه مقدار جريان الکتریکی با مولتی متر
۱۴	محاسبه مقدار اختلاف پتانسیل الکتریکی با مولتی متر
۱۴	مقاومت الکتریکی
۱۴	اندازه گیری مقاومت الکتریکی
۱۶	محاسبه مقدار مقاومت با مولتی متر
۱۷	راههای سریع تشخیص سوختگی مقاومت
۱۸	مقاومت با کد عدد
۱۹	انواع مقاومت های متغیر
۲۱	به هم بستن مقاومت ها
۲۱	مقاومت به صورت موازی
۲۱	مقاومت به صورت سری
۲۲	ترکیب مقاومت های سری و موازی
۲۲	خازن
۲۴	خازن سرامیکی
۲۴	تست بوق خازن با مولتی متر
۲۴	اندازه گیری ظرفیت خازن سرامیکی

۲۵	خازن عدسی
۲۵	اندازه‌گیری ظرفیت خازن عدسی با مولتی‌متر
۲۶	خازن الکترولیتی
۲۷	اندازه‌گیری ظرفیت خازن الکترولیتی با مولتی‌متر
۲۷	اندازه‌گیری ولتاژ خازن با مولتی‌متر
۲۸	انواع تست‌های خازن
۲۸	تشخیص مقدار خازن‌ها
۲۹	نحوه خواندن و محاسبه مقدار (کدهای) خازن‌های عدسی
۲۹	ظرفیت
۲۹	کد رنگی خازن‌ها
۳۰	کد عددی خازن‌ها
۳۰	کد رنگی خازن‌ها
۳۱	به هم بستن خازن‌ها
۳۱	بستن خازن‌ها به روش موازی
۳۲	بستن خازن‌ها به صورت متواالی
۳۲	بستن خازن‌ها به صورت سری
۳۳	دیود
۳۴	انواع دیود
۳۴	دیود معمولی
۳۴	تست بوق در دیود
۳۴	تست دیود با مولتی‌متر
۳۵	دیود زنر
۳۶	تست بوق در دیود
۳۶	تست دیود زنر
۳۷	دیود LED
۳۷	تست دیود LED
۳۷	دیود شاتکی
۳۸	تست بوق در دیود شاتکی
۳۸	تست دیود شاتکی
۴۰	پل دیود
۴۱	تست پل دیود (ترکیب ۴ دیود) به وسیله تست بوق
۴۲	تست پل دیود ۴ پایه روی بورد به وسیله تست بوق
۴۲	سلف
۴۲	تست بوق سلف
۴۲	ترانسفورماتور

۴۳	ترانزیستور
۴۳	ترانزیستورهای نوع BJT
۴۳	ترانزیستورهای نوع FET
۴۴	ترانزیستورهای BJT
۴۵	انواع ترانزیستورهای BJT
۴۵	روش کار ترانزیستور PNP
۴۶	روش اتصال ترانزیستورها
۴۶	ترانزیستورهای FET
۴۷	انواع ترانزیستورهای JFET
۴۷	انواع ترانزیستورهای MOSFET
۴۸	تست ترانزیستورهای PNP و NPN با مولتی متر
۴۸	تست بوق ترانزیستور
۵۱	تست ترانزیستورهای MOSFET نوع FET
۵۱	تست بوق ترانزیستور
۵۲	دروازه منطقی
۵۲	سطوح منطقی
۵۲	مدارهای مجتمع
۵۲	گیت‌های منطقی
۵۳	جدول گیت‌های منطقی
۵۴	تقاوت IC های TTL و CMOS
۵۵	مشخصات آی‌سی‌های سری ۷۴
۵۵	زیرگروه‌های تنذیه تی‌تی‌آل
۵۶	جریان خروجی خانواده گروه تی‌تی‌آل
۵۶	جریان خروجی خانواده گروه سیموس
۵۷	تنذیه در گروه سیموس
۵۷	جهت و تشخیص پایه‌های آی‌سی
۵۷	رله
۵۸	انواع رله‌های قدرت
۵۸	رله سنجشی
۵۸	رله زمانی
۵۹	رله چهت‌یاب
۵۹	رله حالت جامد SSR
۵۹	کریستال
۶۰	محدوده فرکانسی کریستال‌ها

فصل دوم

نکات لازم و ضروری جهت امور عملی برداشتن و جاگذاری قطعات از روی بورد.....	۶۱
لحیم کاری قطعات ریز SMD.....	۶۲
شاپلون زنی.....	۶۳
مسیریابی بدون نقشه.....	۶۵

فصل سوم

ارتباط.....	۶۷
پیوند داده SAE J1939.....	۶۷
پیوند اطلاعات SAE J1708.....	۶۸
ساختار پیام.....	۶۸
سوکت تشخیصی.....	۷۰
ولتاژ در گذرگاه CAN.....	۷۱

فصل چهارم

علامت‌های هشداردهنده پشت آمپر خودرو.....	۷۲
انواع چراغ‌های اخطار پشت آمپر بر اساس رنگ.....	۷۲
رنگ قرمز.....	۷۲
رنگ زرد و نارنجی.....	۷۳
رنگ سبز و آبی.....	۷۳
چراغ مهشکن جلو.....	۸۱
چراغ ایجاد در سیستم فرمان هیدرولیک.....	۸۱
نحوه عملکرد سنسور.....	۸۲
چراغ مهشکن عقب.....	۸۳
شیشه‌شور.....	۸۳
آلام چراغ اخطار اتمام لنت.....	۸۴
آلام اعلام روشن بودن کروز کنترل.....	۸۵
آلام فعال بودن سنسور نور و باران.....	۸۸
نحوه عملکرد سنسور باران.....	۸۹
نحوه عملکرد سنسور نور.....	۹۰
چراغ هشداردهنده دریافت اطلاعات.....	۹۰
چراغ هشدار گرمای بالای دیزل.....	۹۱
آلرم بخزندگی جاده.....	۹۱

۹۳	چراغ هشدار استارت.....
۹۴	مشکلات رایج خطای استارت.....
۹۵	چراغ هشدار نبودن کلید در اتومبیل.....
۹۶	الارم کم بودن باطری کلی.....
۹۷	فرمان فشار دادن پدال کلاچ.....
۹۸	فرمان فشار دادن پدال ترمز.....
۹۹	چراغ هشدار فعال بودن قفل فرمان.....
۱۰۰	چراغ های جلوی اصلی.....
۱۰۹	چراغ هشدار پر شدن کاتالیست.....
۱۱۳	آینده سیستم های کمکی پارک.....
۱۱۲	چراغ اعلام انجام سرویس اتومبیل.....
۱۱۴	چراغ فعال بودن میزان حجم نور.....
۱۲۱	چراغ نمایش دهنده وضعیت سقف.....
۱۲۴	سنسور اعلام وجود آب درون فیلتر بتزین.....
۱۲۴	الارم غیرفعال کردن کیسه هوا.....
۱۲۵	چراغ اعلام بروز خطا.....
۱۲۵	چراغ اعلام روشن بودن چراغ های جلو.....
۱۲۶	چه زمانی باید فیلتر هوای خودرو را تعویض کرد؟.....
۱۲۶	آپشن رانندگی در حالت اقتصادی.....
۱۲۷	حالت ECO در ماشین چیست؟.....
۱۲۷	حالت ECO در ماشین چگونه کار می کند؟.....
۱۲۷	میزان تأثیر حالت ECO در ماشین و مصرف سوخت.....
۱۲۸	چراغ فعال بودن سیستم کنترل اتومبیل در سرازیری.....
۱۳۰	دلایل احتمالی گرم شدن بیش از حد خودرو.....
۱۳۴	مکان سنسور خنک کننده.....
۱۳۴	علام سنسور خنک کننده.....
۱۳۴	تشخیص سنسور خنک کننده.....
۱۳۵	سنسور دمای خنک کننده موتور (ECT).....
۱۳۵	اصل کار سنسور ECT.....
۱۳۶	انواع سنسورهای ECT.....
۱۳۶	هوا گرفتن رادیاتور.....
۱۳۷	ایجاد اشکال در فن های خنک کننده رادیاتور.....
۱۳۷	کم شدن سطح آب رادیاتور.....
۱۳۷	سیستم ترمز خدقفل (ABS).....
۱۳۸	اصل عملکرد ABS.....

۱۳۹.....	اصل عملکرد سنسورهای دور چرخ منفعل
۱۴۱.....	اصل عملکرد سنسورهای سرعت چرخ فعال (سنسورهای دیجیتال ABS)
۱۴۲.....	چراغ ABS چیست؟
۱۴۲.....	علت روشن شدن چراغ ABS
۱۴۳.....	رفع مشکل روشن شدن چراغ ABS
۱۴۴.....	آلرم فیلتر سوخت
۱۴۶.....	سیستم محدودکننده سرعت
۱۴۶.....	سیستم محدودکننده سرعت خودرو چگونه کار می کند؟
۱۴۷.....	اصل کار انواع مختلف VSS
۱۴۷.....	دلایل استفاده از Speed Limiter یا محدودکننده سرعت
۱۴۸.....	سیستم تعليق
۱۴۹.....	نشانگر اعلام بخ زدایی شیشه های جلو
۱۴۹.....	شانگر اعلام باز بودن صندوق عقب
۱۵۰.....	نحوه عملکرد سیستم ESC
۱۵۲.....	اجزای ترمز ABS
۱۵۵.....	تقسیم نیروی ترمز بین چرخ ها
۱۵۶.....	مکانیزم پدال ترمز خودرو
۱۶۶.....	سنسور باران
۱۶۷.....	نحوه فعال سازی سنسور باران
۱۶۸.....	چراغ چک خودرو چرا روشن می شود؟
۱۶۹.....	دلایل روشن شدن چراغ چک خودرو
۱۷۳.....	انواع سنسور اکسیژن و ساختار آن
۱۷۹.....	طرز کار گرمکن شیشه عقب
۱۸۰.....	گرمکن الکترونیکی شیشه ها
۱۸۲.....	TRW
۱۸۳.....	عملکرد کلی سیستم برف پاک کن
۱۸۴.....	روش های کنترل سرعت موتور برف پاک کن
۱۸۵.....	انواع برف پاک کن از لحاظ سیستم کنترل